

## TUTORIAL QUESTIONS DC CIRCUITS

### Question 1

Apply kirchoff 2nd law (loop rule),

$$\sum \text{emf} = \sum \text{p.d.}$$

$$5.5 - 1.2 = I (1.0 + 0.2)$$

$$I = 3.58 \text{ A}$$

### Question 2

$$\text{a.) } R_p = (18 // 6.0) = 4.5 \Omega$$

$$\text{b.) } R_T = R_p + 3.5 = 8 \Omega$$

$$\text{c.) } I_T = E / R_T = 16 / 8 = 2 \text{ A}$$

$$\text{d.) } V_1 = I_T R_p = (2) (4.5) = 9 \text{ V}$$

$$\text{e.) } V_2 = I_T R_{3.5} = (2) (3.5) = 7 \text{ V}$$

$$\text{f.) } I_2 = V_1 / R_6 = (9) / (6.0) = 1.5 \text{ A}$$

$$I_3 = V_1 / R_{18} = (9) / (18.0) = 0.5 \text{ A}$$

### Question 3

Part (a)

$$I_1 = 18 / 6 = 3 \text{ A} ; \quad I_3 = 18 / 6 = 3 \text{ A}$$

Part (b)

$$R_{\text{parallel}} = (6 // 8 // 24) = 3 \Omega$$

$$V_{\text{parallel}} = (3 / 15) (18) = 3.6 \text{ V}$$

$$I_1 = 3.6 / 6 = 0.60 \text{ A} ; \quad I_3 = 3.6 / 24 = 0.15 \text{ A}$$

$$I_2 = 3.6 / 8 = 0.45 \text{ A} ; \quad I = I_1 + I_2 + I_3 = 1.20 \text{ A}$$

### Question 4

Network A

$$R_T = (6.0 // 3.0) + 8.0 + 5.0 = 15 \Omega$$

$$I_1 = V / R_T = 1.5 / (15) = 0.1 \text{ A}$$

Network B

$$R_T = [(10 + 20 + 30) // 60] + 20 + [(30 + 50 + 20) // 100]$$

$$R_T = 100 \Omega$$

$$I_1 = V / R_T = 50 / (100) = 0.5 \text{ A}$$

### Question 5

$$\text{a.) i.) } V_L = V_i [R_L / (R_L + R)] = (12) [8\text{M} / (8\text{M} + 10\text{k})]$$

$$V_L = 11.99 \text{ V}$$

$$\text{b.) } V_L = V_i [R_L / (R_L + R)]$$

$$4. = (12) [R_L / (R_L + 10\text{k})]$$

$$R_L = 5000 \Omega$$

$$\text{ii.) } V_L = 0.57 \text{ V}$$

### Question 6

$$V_{\text{out}} = V_i [R_L / (R_L + R)]$$

At 20°C,

$$V_{\text{out}} = (10) [20 \text{ k} / (20 \text{ k} + 1\text{k})]$$

$$V_{\text{out}} = 9.52 \text{ V}$$

At 60°C,

$$V_{\text{out}} = (10) [100 / (100 + 1\text{k})]$$

$$V_{\text{out}} = 0.91 \text{ V}$$

### Question 7

$$V_1 / V_2 = L_1 / L_2$$

$$V_1 = (L_1 / L_2) V_2 = (64 / 44) (1.02) = 1.48 \text{ V}$$

### Question 8

$$\text{a.) } I = V_o / R_{\text{wire}} = 0.01 / 2 = 5 \text{ mA}$$

$$R = (1.5 - 0.01) / 5 \text{ m} = 298 \Omega$$

$$\text{b.) } V_1 = (L_1 / L_2) V_2 = (65 / 100) (0.01)$$

$$V_1 = 6.5 \times 10^{-3} \text{ V}$$

### Question 9

$$\text{i.) } (1.5 / 2.0) = (L / 100)$$

$$L = 75 \text{ cm}$$

$$\text{ii.) Max p.d. across XY is now:-}$$

$$V_{XY} = [5 / (5+1)](2) = 1.67 \text{ V}$$

$$(1.5 / 1.67) = (L / 100)$$

$$L = 90 \text{ cm}$$

$$\text{iii.) } (1.5 / 2.0) = (L / 100)$$

$$L = 75 \text{ cm (the resistor in series with B will have no effect when the potential is balanced)}$$

$$\text{iv.) To obtain zero deflection the length must be equal to the terminal p.d. of source B.}$$

$$\text{Terminal p.d. across B} = [1 / (1+0.8)](1.5) = 0.83 \text{ V}$$

$$(0.83 / 2.0) = (L / 100)$$

$$L = 41.7 \text{ cm}$$